

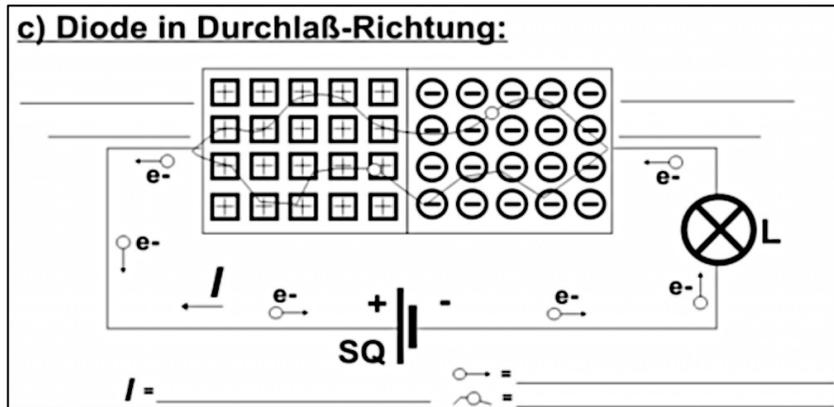


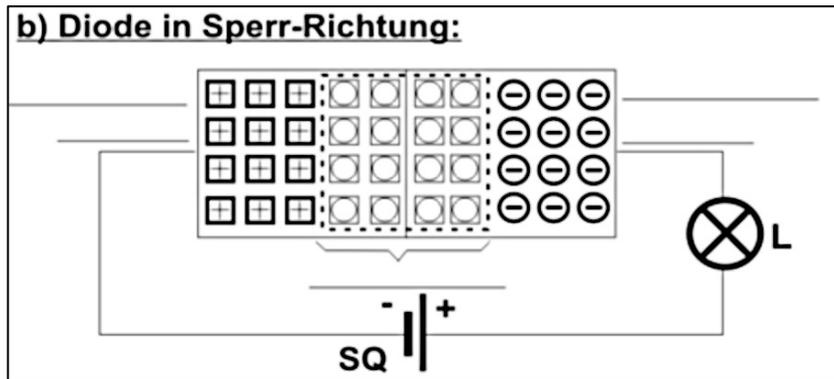Ergänze die folgenden Bilder zur Funktionsweise einer Diode.



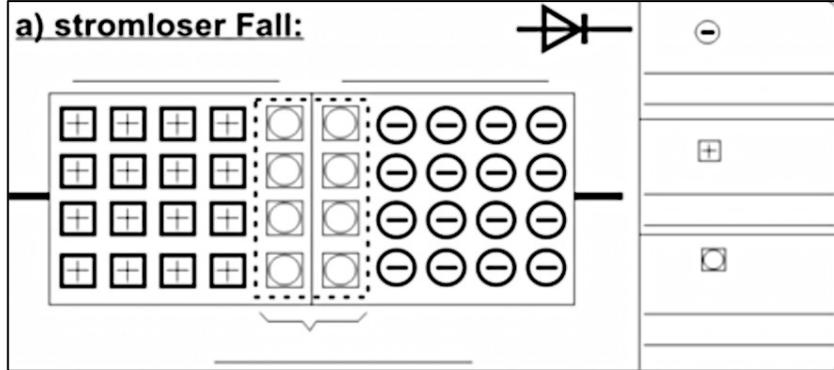Ergänze die folgenden Bilder zur Funktionsweise einer Diode.

